

Aluno: Miller Raycell Monteiro Correia

Matricula: 2017009560

Disciplina: Arquitetura e Organização de Computadores

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

COMPONENTE 1: REGISTRADOR D E JK

I) Registradores são conhecidos como as ferramentas para armazenar os valores que são trabalhos em baixo nível, a sua função se relaciona com o hardware guardando os valores que o programa irá usar, o registrador do tipo D, trabalha com uma entrada e o clock para armazenar dados, já o JK é um melhoramento que permite duas entradas e o clock.

No registrador do tipo D é utilizada uma entrada (pin) e o clock que são standard logical, e um pino de saída pout, e será armazenado um valor toda vez que o clock for 1.

Código:

Library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY registerd is

PORT(

 clk, pin : IN STD_LOGIC;

 pout : OUT STD_LOGIC

);

END registerd;

ARCHITECTURE behavior OF registerd IS

BEGIN

pout <= pin WHEN clk = '1';

END behavior;

Já o registrador JK usa como entrada os valores J, K e o clock que são standard logical, e tem como saída Q e ~Q, que serão os valores que serão processados dependendo do clock.

Código:

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity registerjk is

port (clock: in std_logic;

J, K: in std_logic;

Q, Qbar: out std_logic);

end registerjk;

architecture behavior of registerjk is

signal state: std_logic;

signal input: std_logic_vector(1 downto 0);

begin

input <= J & K;

p: process(clock) is

begin

if (rising_edge(clock)) then

case (input) is

when "11" => state <= not (state);

when "10" => state <= '1';

when "01" => state <= '0';

when others => null;

end case;

end if;


end process;

Q <= state;


Qbar <= not state;

end behavior;

II) RTL View Registrador D

 


RTL View Registrador JK

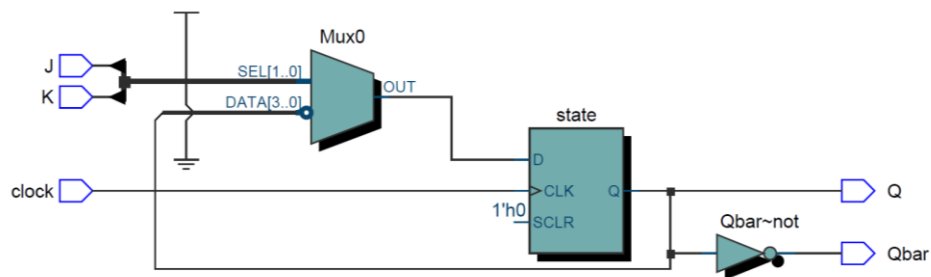

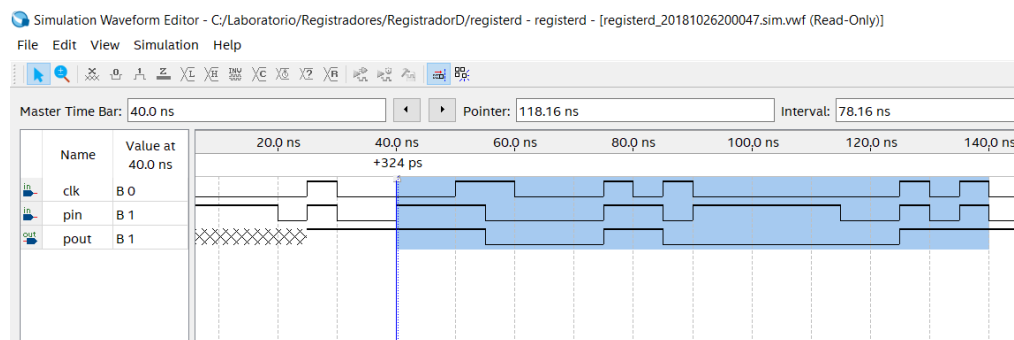
III) Waveform do registrador do tipo D

Quando o clock e o pin estiverem em high ele salva a informação e gera um pout.



Waveform do registrador do tipo JK

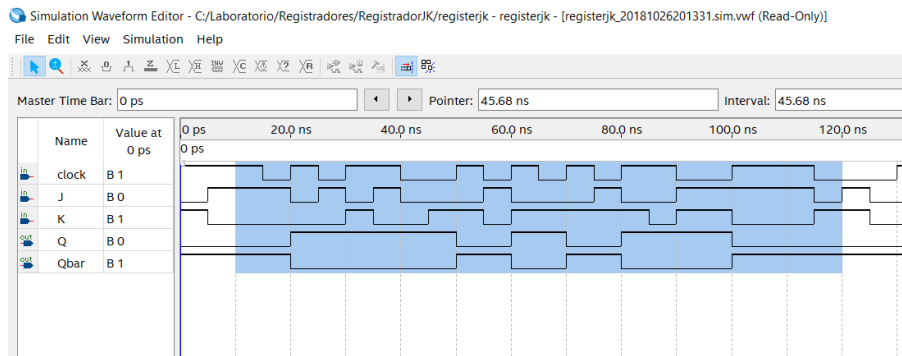Quando j,k e o clock estiverem em high, logo será gerado uma saída Q e uma ~Q.



IV)

Registador tipo D

Teste1: pin = 0, clock = 0, pout = 0;

Teste2: pin = 1, clock = 0, pout = 0;

Teste3: pin = 0, clock = 1, pout = 0;

Teste4: pin = 1, clock = 1, pout = 1;

Registador tipo JK

Teste1: j = 0, k = 0, clock = 0, q = 0, ~q = 1;

Teste2: j = 1, k = 0, clock = 1, q = 0, ~q = 1;

Teste3: j = 1, k = 0, clock = 1, q = 1, ~q = 0;

Teste4: j = 0, k = 1, clock = 0, q = 0, ~q = 1;

COMPONENTE 2: MULTIPLEXADOR

I) Multiplexador é um componente que irá auxiliar a filtrar entradas, quando se tem várias entradas e só se precisa de uma específica se usa o multiplexador, o multiplexador criado é de 4 entradas e uma saída.

Código:

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY multiplex IS
```

```
PORT
```

```
    ( entrada1,entrada2,entrada3,entrada4 : in STD_LOGIC;
```

```
      flag : in BIT_VECTOR (1 DOWNT0 0);
```

```
      saida : out STD_LOGIC);
```

```
END multiplex;
```

```
ARCHITECTURE behavior OF multiplex IS
```

```
BEGIN
```

```
abc: PROCESS (entrada1,entrada2,entrada3,entrada4,flag)
```

```
begin
```

```
    CASE flag IS
```

```
        WHEN "00" => saida <= entrada1;
```

```
        WHEN "01" => saida <= entrada2;
```

```
        WHEN "10" => saida <= entrada3;
```

```
        WHEN "11" => saida <= entrada4;
```

```
    END CASE;
```


```
end PROCESS abc;
```

```
END behavior;
```


O código recebe 4 entradas e de acordo com a flag ele irá indicar a saída, se a flag = 00 a saída será a primeira entrada, flag = 01 a saída será a segunda

entrada, flag = 10 a saída será a terceira entrada, flag = 11 a saída será a quarta entrada. Para isso se usa o case when.

II) RTL View

 

III) Waveform

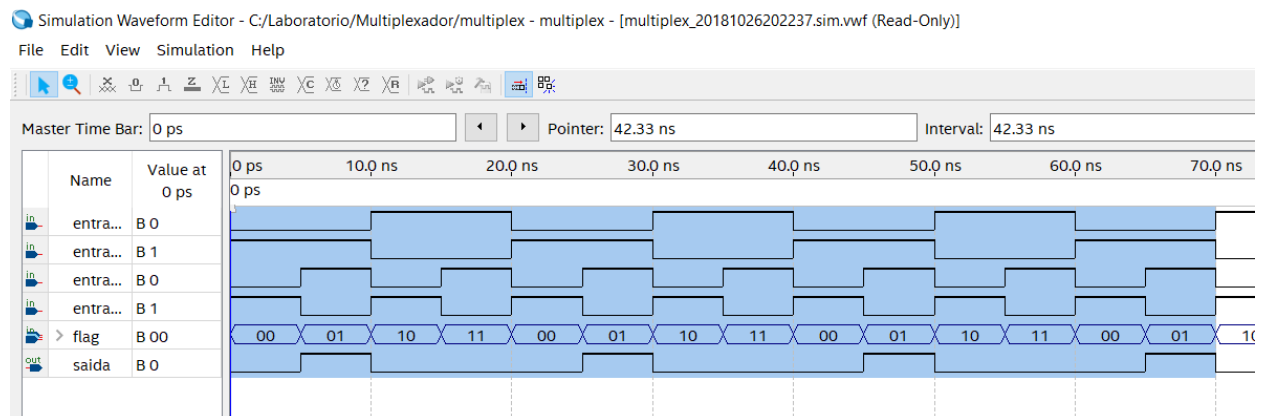

IV)

Teste 1: entrada1 = 1, entrada2 = 0, entrada3 = 0, entrada4 = 0, flag = 00 e saída = entrada1 = 0;

Teste 2: entrada1 = 1, entrada2 = 0, entrada3 = 0, entrada4 = 0, flag = 01 e saída = entrada2 = 0;

Teste 3: entrada1 = 1, entrada2 = 0, entrada3 = 1, entrada4 = 0, flag = 10 e saída = entrada3 = 1;

Teste 4: entrada1 = 1, entrada2 = 0, entrada3 = 1, entrada4 = 0, flag = 11 e saída = entrada4 = 0;

COMPONENTE 3: PORTA XOR

I) A porta lógica xor é uma porta para calculos lógicos, ela é constituída de duas portas not, duas and, uma or, que se traduzindo ficaria que a xor b é equivalente a $((\text{not } a).b) + ((\text{not } b).a)$, porém foi implementado com port map.

Código:

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY QAnd is
```

```
port
```

```
    ( a,b : in STD_LOGIC;
```

```
        s : out STD_LOGIC);
```

```
end QAnd;
```

```
ARCHITECTURE behavior of QAnd is
```

```
begin
```

```
    s <= a and b;
```

```
end behavior;
```

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY QNot is
```

```
port
```



```
        ( v : in STD_LOGIC;  
          g : out STD_LOGIC);  
END QNot;
```

ARCHITECTURE behavior of QNot is

BEGIN

```
    g <= not v;
```

end behavior;

LIBRARY ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY QOr is

port

```
    ( c,d : in STD_LOGIC;  
      k : out STD_LOGIC);
```

END QOr;

ARCHITECTURE behavior OF QOr IS

BEGIN

```
    k <= c or d;
```

END behavior;

LIBRARY ieee;

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

Entity QXor is

port

```
    (l,m : in STD_LOGIC;  
      i : out STD_LOGIC);
```

end QXor;

ARCHITECTURE behavior of QXor is

component QAnd is

port

```
    ( a,b : in STD_LOGIC;  
      s : out STD_LOGIC);
```

end component;

component QOr is

port

```
    ( c,d : in STD_LOGIC;  
      k : out STD_LOGIC);
```

end component;

component QNot is

port

```

        ( v : in STD_LOGIC;

            g : out STD_LOGIC);

end component;

signal x1,x2,x3,x4 : STD_LOGIC;

begin

    G1: QNot port map(l,x1);

    G2: QNot port map(m,x2);

    G3: QAnd port map (x1,m,x3);

    G4: QAnd port map (l,x2,x4);


    G5: QOr port map (x3,x4,i);

end behavior;


```

O código seguirá da seguinte forma primeiro se fará as negações, os ands com os negados e as portas, depois o or com os restantes e dessa forma se terá o equivalente lógico do xor, sendo l e m as entradas e i a saída.

II) RTL View

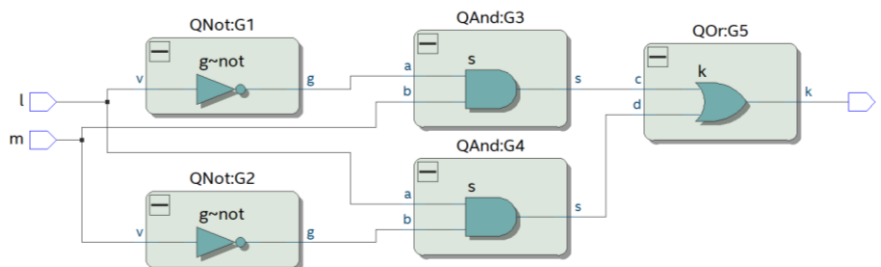

III) Waveform

 

IV)

Teste 1: l = 0, m = 0, l = 0;

Teste 2: l = 1, m = 0, l = 1;

Teste 3: l = 0, m = 1, l = 1;

Teste 4: l = 1, m = 1, l = 0;

COMPONENTE 4: SOMADOR MAIS 4

I) Um somador é um componente que irá pegar um valor de 16 bits, e somará mais 4, esse somador clona a ideia do pc do processador, que irá buscar as próximas instruções a serem realizadas.

Código:

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.std_logic_signed.all;
```

```
use ieee.std_logic_arith.all;
```

```
ENTITY somador IS
```

```
PORT
```

```
(entrada : in STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNT0 0);
```

```
saida: out STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNT0 0));
```

END somador;

ARCHITECTURE behavior OF somador IS


BEGIN

```
saida <= entrada + "00000000000000100";
```


END behavior;

O código recebe uma entrada e soma 4 em binário com 16 bits, resultando em uma saída com 16 bits, usa a biblioteca arith, que permite fazer somas.

II) RTL View

 

III) Waveform

 

IV)

Teste 1: entrada: 0000000000000000; saida: 0000000000000100;

Teste 2: entrada: 0000000000000001; saida: 0000000000000101;

Teste 3: entrada: 0000010000000000; saida: 0000010000000100;

Teste 4: entrada: 0000000000010000; saida: 0000000000010100;

Teste 5: entrada: 0000000000000111; saida: 0000000000001011;

Teste 6: entrada: 0000000000010000; saida: 0000000000010100;

COMPONENTE 6: MEMORIA RAM

I) A memória Ram é um hardware de armazenamento assim como a memória ROM, porém a sua utilidade se expande para leitura e escrita de dados, e ela é volátil, quando tem energia ela armazena, uma vez que a energia cessa, ela elimina os processos.

Código:

library ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

USE ieee.numeric_std.all;

ENTITY memram IS

PORT

(

 entrada : in UNSIGNED (15 DOWNT0 0);

 saida : out UNSIGNED (15 DOWNT0 0);

 endereco : in UNSIGNED (7 DOWNT0 0);

 escrita,funcionando : in std_logic);

end memram;

ARCHITECTURE behavior OF memram IS

```

TYPE arranjo is array (0 to 65535) OF UNSIGNED (15 DOWNT0 0);

SIGNAL memoria:arranjo;

BEGIN

    process(funcionando,endereco)

    BEGIN

        IF rising_edge(funcionando) THEN

            IF escrita = '0' THEN memoria(to_integer(endereco)) <=
entrada;

                END IF;

            END IF;

        END PROCESS;


        saida <= memoria(to_integer(endereco));

    end behavior;

```


A memória RAM descrita possui 655356 espaços de memória por ser de 16 bits, quando ela for ativada para leitura e escrita a saida será alterada, pois quando se escrever não vai ter saida.

II) RTL View

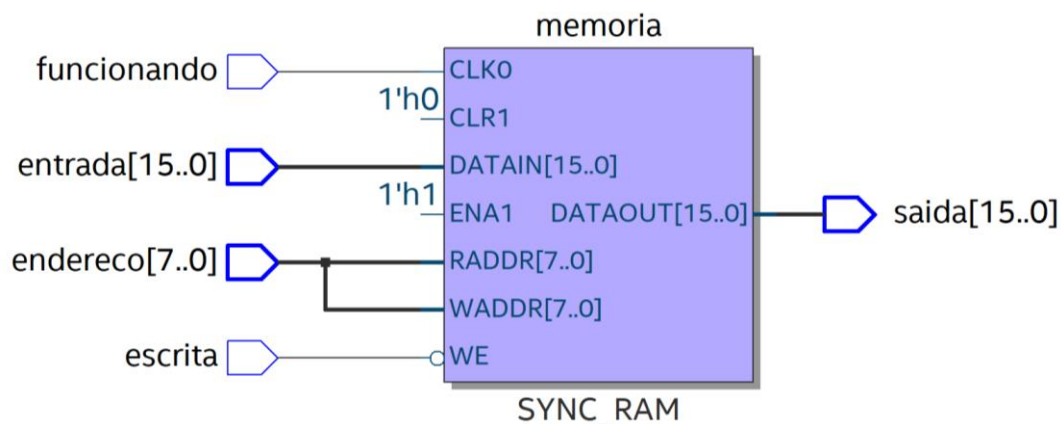

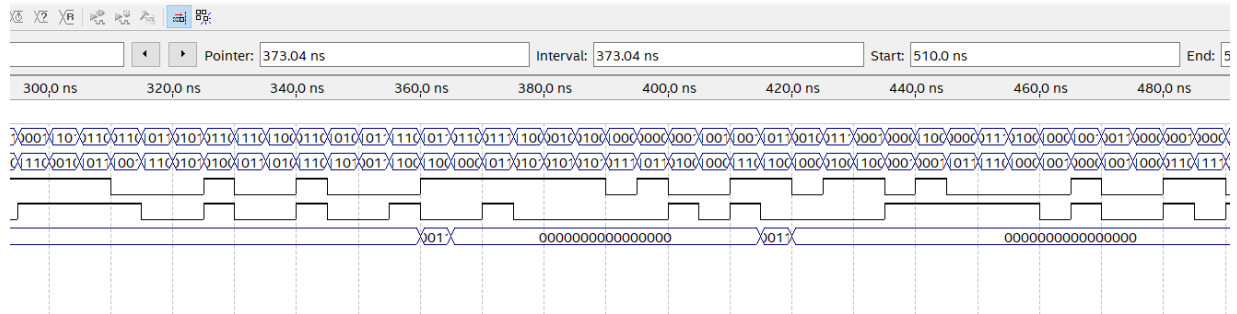III) Waveform

rio/Memoria_RAM/memram - memram - [memram_20181026213358.sim.vwf (Read-Only)]



Como na waveform representa só vai ter saída quando se for fazer leitura de arquivos.

IV)

Teste1: entrada:0000000000000000, leitura = 1, escrita = 0, saída = 00000111000000000

COMPONENTE 7: BANCO DE REGISTRADORES

I) O banco de registradores recebe 3 endereços indicando o endereço dos 3 registradores que serão usado, e as portas para isso são INSTR2, INSTR3 E INSTRD que irão ser esses endereços. a WRITEFLAG será a flag ativada pela unidade de controle para dizer se é preciso escrever no registrador de destino ou não, WRITEBACKDATA será os dados que vem da memória de dados para escrever no registrador de destino e OUTREG1 E OUTREG2 serão os valores dos registradores que sairão para a unidade de controle que serão identificados pelo INSTR2 e INSTR3. Seguindo a ordem do código primeiro temos o BANK que será onde estará os registradores e o Signal BANK que será usado para acessar o BANK (uma 'instaciação') os valores OUTREG1 e OUTREG2 recebem o os valores respectivos do INSTR2 e INSTR3 acessando o vetor do BANKREG com esses endereços, depois é feito uma análise se a flag WRITEFLAG está ativada para caso esteja ativada o dado que veio no

WRITEBACK é mandado para onde está o INSTRD no vetor BANK salvando assim o valor nele.

Código:

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
```

```
ENTITY regbank IS
```

```
    PORT(
```

```
        INSTR2,INSTR3, INSTRD : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3  
DOWNTO 0);
```

```
        WRITEFLAG: IN STD_LOGIC;
```

```
        WRITEBACKDATA:    IN    STD_LOGIC_VECTOR(15  
DOWNTO 0);
```

```
        OUTREG1,OUTREG2 : OUT  STD_LOGIC_VECTOR(15  
DOWNTO 0)
```

```
    );
```

```
END regbank;
```

```
ARCHITECTURE behavior OF regbank IS
```

```
    TYPE BANK IS ARRAY(0 TO 15) OF STD_LOGIC_VECTOR(15  
DOWNTO 0);
```

```
    SIGNAL BANKREG : BANK;
```

```

        BEGIN

            OUTREG1                                <=                BANKREG(
TO_INTEGER(UNSIGNED(INSTR2)));

            OUTREG2                                <=                BANKREG(
TO_INTEGER(UNSIGNED(INSTR3)));

            PROCESS(WRITEFLAG)

                BEGIN

                    IF WRITEFLAG = '1' THEN

                        BANKREG(TO_INTEGER(
UNSIGNED(INSTRD))) <= WRITEBACKDATA;


                    END IF;

                END PROCESS;


            END behavior;

```

II) RTL View

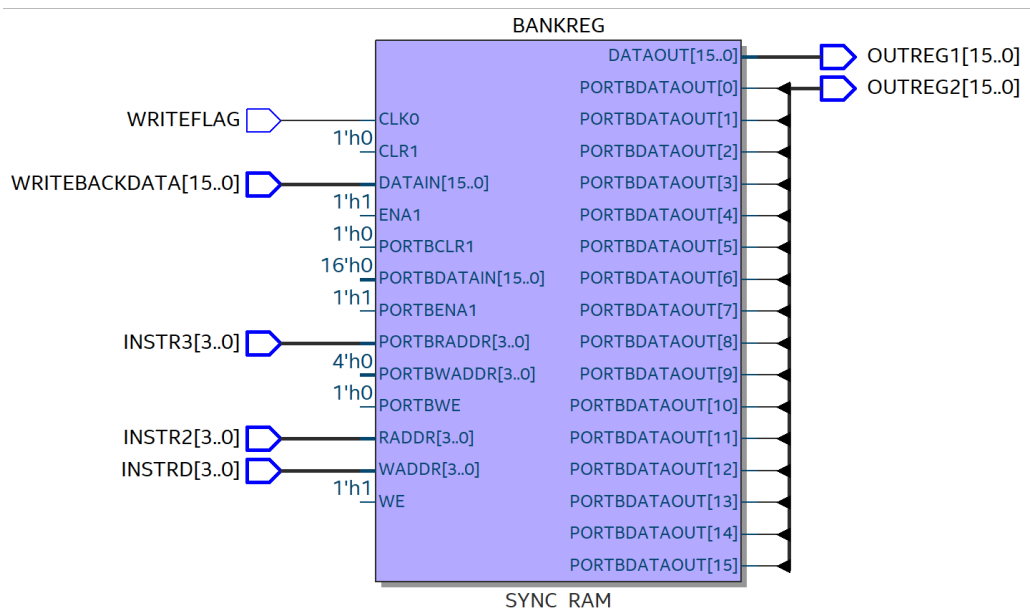

III) Waveform

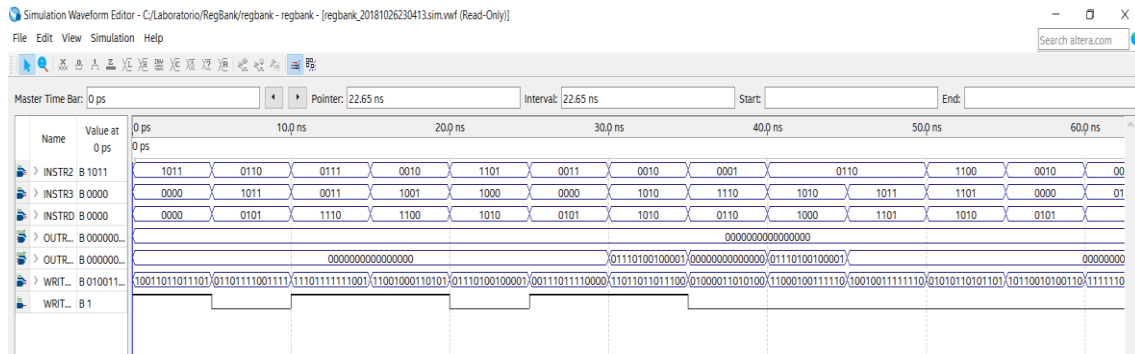

IV) Como podemos ver na WaveForm o retorno dos dois registradores é 0000000000 isso acontece porque ainda não possuem valores dentro dos registradores (o que é certo pois ainda não foi setado nenhum valor para eles e o retorno tem que ser realmente ‘vazio’).

COMPONENTE 8: SOMADOR DE 16 BITS

I) Este é um componente é muito importante, pois é uma das operações básicas que se espera que um computador faça, somar dois valores é fundamental para o funcionamento de qualquer computador. Este componente faz parte da ULA.

Código:

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.std_logic_signed.all;
```

```
use ieee.std_logic_arith.all;
```

ENTITY sum IS

PORT

(

```
    entrada1, entrada2: in STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
```

```
    saida : out STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0));
```

```
END sum;
```

ARCHITECTURE behavior OF sum IS


BEGIN

```
    saida <= entrada1 + entrada2;
```


```
END behavior;
```

O código vai pegar dois valores de 16 bits e vai realizar a soma dos dois.

II) RTL View

 

III) Waveform

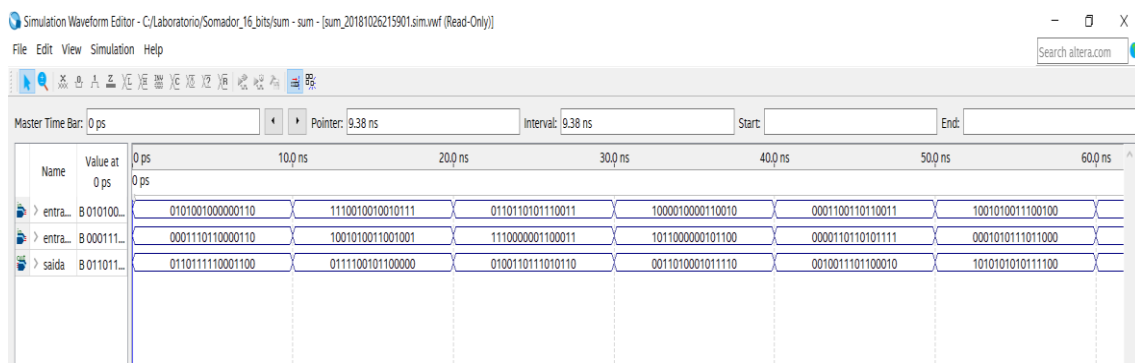

IV)

Teste 1: entrada1: 010100100000110, entrada2: 0001110110000110, saída: 0110111110001100.

COMPONENTE 9: UNIDADE DE CONTROLE

I) A unidade de controle é o cérebro do computador, é o componente que vai guiar os outros componentes, ela funciona como um gestor das atividades, para cada tipo de operação.

Código:

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY uc IS
```

```
PORT
```

```
(
```

```
    entrada : in std_logic_vector (4 DOWNTO 0);
```

```
    regdest : out std_logic;
```

```
    origalu : out std_logic;
```

```
    memparareg : out std_logic;
```

```
    escrevereg : out std_logic;
```

```
    lemem : out std_logic;
```

```
    escrevemem : out std_logic;
```

```
    branch : out std_logic;
```

```

aluop1 : out std_logic;

aluop0 : out std_logic);

END uc;

```

ARCHITECTURE behavior OF uc IS

BEGIN

abc: PROCESS (entrada)

BEGIN

IF entrada = "00000" then --instrução tipo r

regdest <= '1';

origalu <= '0';

memparareg <= '0';

escrevereg <= '1';

lemem <= '0';

escrevemem <= '0';

branch <= '0';

aluop1 <= '1';

aluop0 <= '0';

ELSIF entrada = "11001" then --instrução load

regdest <= '0';

origalu <= '1';

memparareg <= '1';

escrevereg <= '1';

```
lemem    <= '1';  
escrevemem <= '0';  
branch   <= '0';  
aluop1   <= '0';  
aluop0   <= '0';
```

ELSIF entrada = "11011" then --instrução store

```
regdest   <= 'Z';  
origalu   <= '1';  
memparareg <= 'Z';  
escrevereg <= '0';  
lemem     <= '0';  
escrevemem <= '1';  
branch    <= '0';  
aluop1    <= '0';  
aluop0    <= '0';
```

ELSIF entrada = "00100" then --instrução branch

```
regdest   <= 'Z';  
origalu   <= '0';  
memparareg <= 'Z';  
escrevereg <= '0';  
lemem     <= '0';  
escrevemem <= '0';
```

```

        branch    <= '1';

        aluop1    <= '0';

        aluop0    <= '1';

    ELSE

        regdest    <= 'Z';

        origalu    <= 'Z';

        memparareg <= 'Z';

        escrevereg <= 'Z';

        lemem      <= 'Z';

        escrevemem <= 'Z';

        branch     <= 'Z';

        aluop1     <= 'Z';

        aluop0     <= 'Z';

    END if;


END PROCESS abc;

END behavior;


```

Segundo as entradas vão ser ativadas as flags, segue o padrão da instrução do tipo r, load, store e branch do mips de 16 bits.

II) RTL View

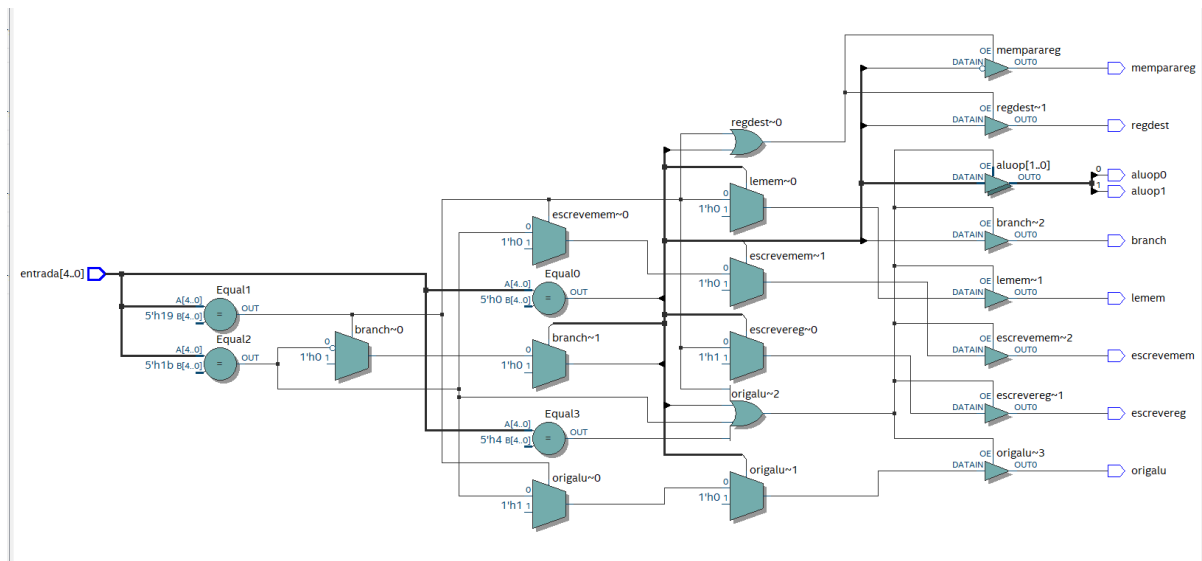

III) Waveform

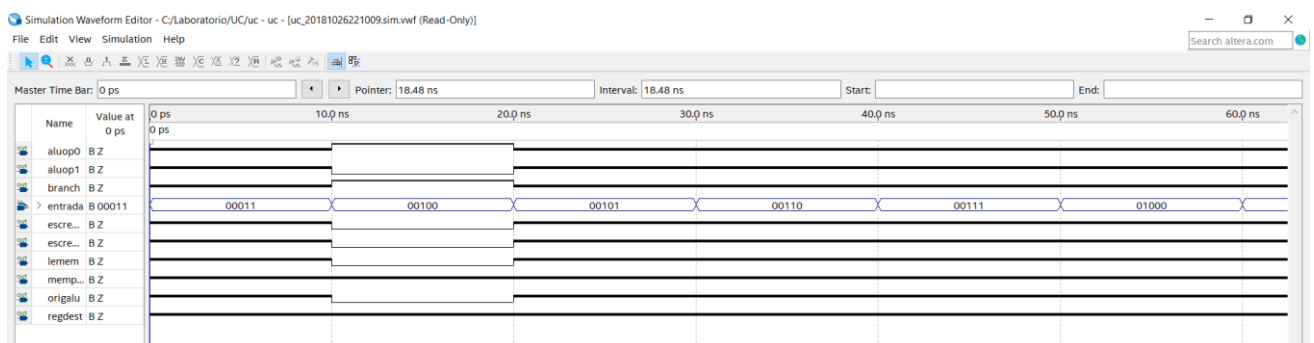

IV)

Teste1: entrada:00000, regdest = '1'; origalu <= '0'; memparareg <= '0';
escrevereg <= '1'; lemem <= '0'; escrevemem <= '0'; branch <= '0'; aluop1
<= '1'; aluop0 <= '0';

COMPONENTE 10: ULA

I) A ula ou unidade lógica aritmética é o componente que realiza as operações do processador, a descrita no código realiza AND, OR, NOT, NOR, NAND, XOR, SHIFT de 2 bits à esquerda, SHIFT de bits à direita, soma e subtração, para

melhor visualização apenas o código principal será mostrado que ele faz é receber duas entradas de 16 bits e uma flag que é oriunda da unidade que controle que indica que operação será realizada.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_signed.all;
use ieee.std_logic_arith.all;

ENTITY ula is
PORT
(
    flag : in std_logic_vector (3 DOWNT0 0);
    entrada1 : in std_logic_vector (15 DOWNT0 0);
    entrada2 : in std_logic_vector (15 DOWNT0 0);
    saida : out std_logic_vector (15 DOWNT0 0));
end ula;

ARCHITECTURE behavior of ula IS
COMPONENT QAnd
PORT
(
    opand1,opand2 : in std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
    resaand : out std_logic_vector(15 DOWNT0 0));
END COMPONENT;

COMPONENT QOr
PORT
(
    opor1,opor2 : in std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
    resor : out std_logic_vector(15 DOWNT0 0));
END COMPONENT;

COMPONENT QNot
```

```
PORT
(
    opnot: in std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
    resnot : out std_logic_vector(15 DOWNT0 0));
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT QNor
PORT
(
    opnor1,opnor2 : in std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
    resnor : out std_logic_vector(15 DOWNT0 0));
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT QNand IS
PORT
(
    opnand1,opnand2 : in std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
    resnand : out std_logic_vector(15 DOWNT0 0));
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT QXor
PORT
(
    opxor1,opxor2 : in std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
    resxor : out std_logic_vector(15 DOWNT0 0));
END COMPONENT;
```

```
COMPONENT Sum
PORT
(
    opsum1,opsum2 : in std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
    ressum : out std_logic_vector(15 DOWNT0 0));
END COMPONENT;
```

COMPONENT Sub

PORT

```
(  
    opsub1,opsub2 : in std_logic_vector(15 DOWNT0 0);  
    ressub : out std_logic_vector(15 DOWNT0 0));  
END COMPONENT;
```

COMPONENT QShiftd

PORT

```
(  
    opshiftd : in std_logic_vector(15 downto 0);  
    resshiftd : out std_logic_vector(15 downto 0));  
END COMPONENT;
```

COMPONENT QShifte

PORT

```
(  
    opshifte : in std_logic_vector(15 downto 0);  
    resshifte : out std_logic_vector(15 downto 0));  
END COMPONENT;
```

COMPONENT Multiplexador9x1

PORT(

SIGNAL A,B,C,D,E,F,G,H,I: IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);

SIGNAL SEL : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNT0 0);

SIGNAL SAIDA: OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0)) ;

END COMPONENT;

signal auxand : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);

signal auxor : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);

signal auxnot : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);

signal auxnor : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);


```
signal auxnand : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);  
signal auxxor : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);  
signal auxsum : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);  
signal auxsub : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);  
signal auxshiftd : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);  
signal auxshifte : std_logic_vector(15 DOWNT0 0);
```

BEGIN


```
    G1: QAnd PORT MAP(entrada1,entrada2, auxand);  
    G2: QOr PORT MAP(entrada1,entrada2,auxor);  
    G3: QNot PORT MAP(entrada1,auxnot);  
    G4: QXor PORT MAP(entrada1,entrada2,auxxor);  
    G5: QNand PORT MAP(entrada1,entrada2,auxnand);  
    G6: QShiftd PORT MAP(entrada1,auxshiftd);  
    G7: QShifte PORT MAP(entrada1,auxshifte);  
    G8: Sum PORT MAP(entrada1,entrada2,auxsum);  
    G9: Sub PORT MAP (entrada1,entrada2,auxsub);  
    G10: Multiplexador9x1 PORT MAP(auxand, auxor, auxnot,  
auxxor,auxnand, auxshiftd, auxshifte ,auxsum, auxsub,flag,saida);
```

END behavior;

II) RTL View

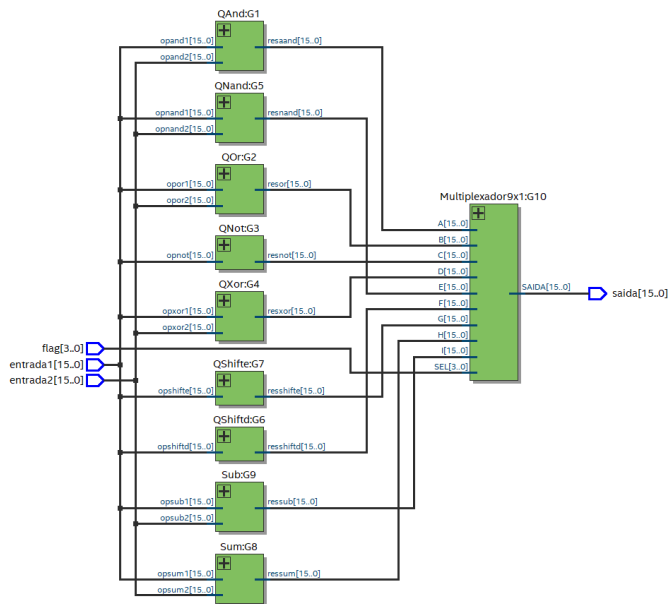

III) Waveform

 

IV)

Teste 1: entrada1 = 10111001010110, entrada2 = 0111010000011010, flag:1000 (subtração), saída = 0100010100111110

Teste2: entrada1: 1101010011110011, entrada2 = 1101010001100100, flag = 0000 (and), saída = 1101010001100000.

COMPONENTE 11: EXTENSOR DE SINAL

I) O extensor de sinal é um componente fundamental, principalmente na execução da instrução, pois algumas vezes se recebe menos bits do que se precisa para que se possa ser realizada a operação e com o extensor de sinal não há perigo de ter problemas por causa de tamanho incompatível de bits, o extensor implementado é um extensor de 8 para 16 bits, a ideia do código é ele pegar uma entrada de 8 bits e concatenar com um vetor de 8 bits com zeros, é importante que o vetor concatenado fique a frente do vetor original de 16, para que não tenha mudança do valor do vetor.


Código:

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;


ENTITY extensor IS
PORT
(
    entrada : in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
    saida : out std_logic_vector(15 DOWNTO 0));
END extensor;

ARCHITECTURE behavior of extensor IS
BEGIN
    saida<= "00000000" & entrada;
END behavior;
```

II) RTL View

 

III) Waveform

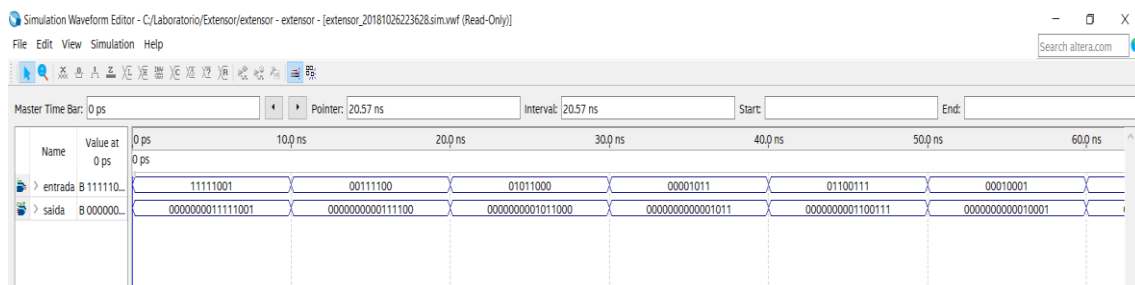

IV)

Teste 1: entrada = 00000000, saída = 0000000000000000;

Teste 2: entrada = 10101110, saída = 0000000010101110;

Teste 3: entrada = 10111011, saída = 0000000010111011;

Teste 4: entrada = 11111111, saída = 0000000011111111;

COMPONENTE 13: CONTADOR SÍNCRONO

I) Contador Síncrono é um componente que baseia seu comportamento em um auxiliar para realizar a contagem dos tempos, o contador síncrono desenvolvido é de 3 bits, o contador síncrono terá um comportamento de saída : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 e recomeça com 000, como ele se comporta com 3 bits, seu comportamento pode ser definido por uma máquina de estados, só irá ser realizada a contagem quando o j e k de cada registrador que o compõe for high, também é utilizada uma porta and para diminuir o atraso, que é um problema do contador assíncrono que tem um clock para cada registrador, diferente do contador síncrono.

Código:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity registerjk is
    port (
        ent1, ent2, relogio: in std_logic;
        saida: out std_logic );
end registerjk;

architecture behavior of registerjk is

    signal state: std_logic;
    signal input: std_logic_vector(1 downto 0);

begin

    input <= ent1 & ent2;

    p: process(relogio) is
    begin
        if (rising_edge(relogio)) then
            case (input) is
                when "11" => state <= not (state);
                when "10" => state <= '1';
                when "01" => state <= '0';
                when others => null;
            end case;
        end if;

    end process;

    saida <= state;
```

end behavior;

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY QAnd IS

PORT

(

 entrada1,entrada2 : in std_logic;

 saida : out std_logic);

end QAnd;

ARCHITECTURE behavior OF QAnd IS

BEGIN

 saida <= entrada1 and entrada2;

END behavior;

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY contsinc IS

PORT

(

 j,k,clock : in std_logic;

 z1,z2,z3 : out std_logic);

END contsinc;

ARCHITECTURE behavior OF contsinc IS

component registerjk

```
    port (  
        ent1, ent2, relogio: in std_logic;  
        saida: out std_logic );  
end component;
```

```
COMPONENT QAnd
```

```
PORT
```

```
(  
    entrada1, entrada2 : in std_logic;  
    saida : out std_logic);
```

```
END COMPONENT;
```

```
SIGNAL a1,a2,a3,a4 : std_logic;
```

```
BEGIN
```

```
    G0: registerjk PORT MAP (j,k,clock,a1);
```

```
    z1 <= a1;
```

```
    G1: registerjk PORT MAP (a1,a1,clock,a2);
```

```
    z2 <= a2;
```


```
    G2: QAnd PORT MAP (a1,a2,a3);
```

```
    G3: registerjk PORT MAP (a3,a3,clock,a4);
```


```
    z3 <= a4;
```

```
END behavior;
```

II) RTL View

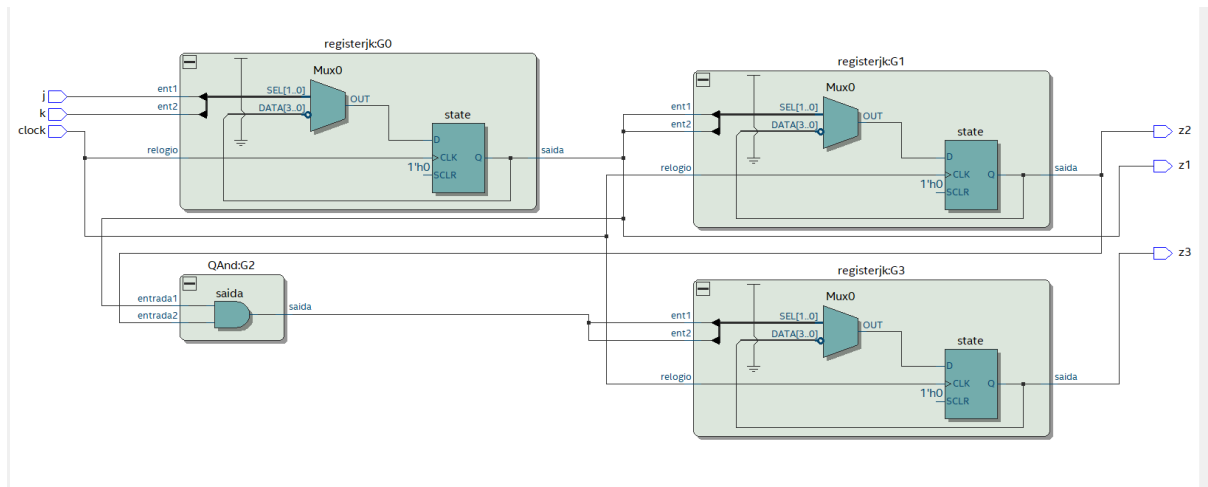

III) Waveform

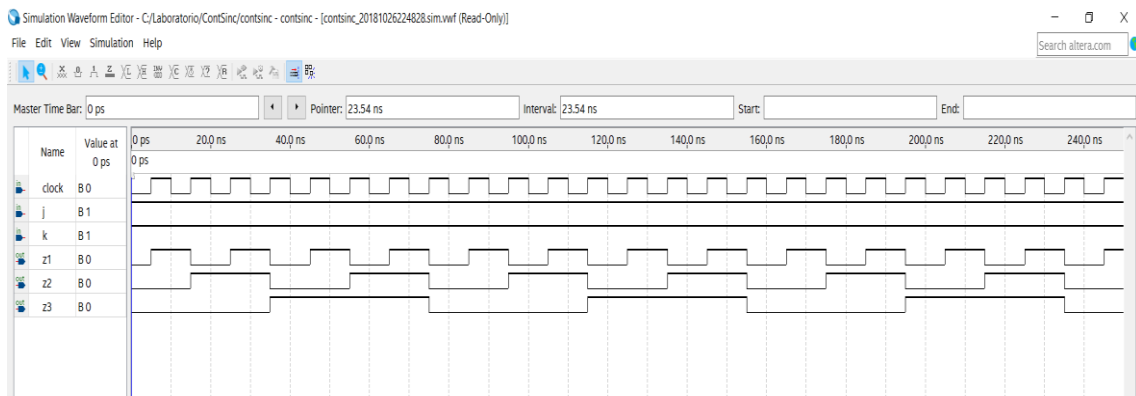

IV) Os testes que podem ser realizados estão descritos na waveform acima, com a borda alta de j e k, seguindo o clock se terá 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.